

Web & Nice Design - System Analysis
Computer Engineering Trade Advice

מצגות לימודיות להוראת מיקרו-מעבדים, אסמבלר, תקשורת, מערכות הפעלה

שאל קובל

אלקטרוניקה בסיסית
חשמל זרם ישיר - חוקי Ohm - Kirchhoff - ההגדות

www.coval.net
http://www.coval.net

בוקר טוב !!

נא לשמור על השקט!!
תודה

תכינו את דפי העזר וכלי כתיבה
ורשמו הערות על פי הצורך

www.coval.net
http://www.coval.net

מטרות המודול

הקרת המרכיבים הפנימיים של רשת עם נגדים

הקרת המרכיבים של מקורות חשמל

דרך חישוב של מעגלים חשמליים

אלקטרוניקה בסיסית

Coval Computers

תחום נושאי הלימוד - Concepts Covered

An Introduction
מבוא

- Electricity basics
 - electricity vocabulary
 - sources of electricity
- Circuits
 - basic definition
 - series and parallel
 - break in the circuit
- Power Grid
 - basic parts of the power grid
 - definition of the parts

בסיס החשמל

- מילון מונחים
- מקורות חשמל

מעגלים

- הגדרה בסיסית
- סורי ומקבילי
- לימוד מעגלים

רשת חיבורים

- מרכיבים בסיסיים של הרשת
- הגדרת המרכיבים

www.coval.net
http://www.coval.net

מה זה חשמל? What is Electricity?

Electricity is generated from the motion of tiny charged atomic particles called electrons and protons!

Protons = +
Electrons = -

החשמל נוצר על ידי תנועה של חלקיקים זהירים עם טעינה חיובית או שלילית בשם פרוטונים או אלקטרונים!

פרוטונים = +
אלקטרונים = -

נייטרונים מכילים כמות דומה של פרוטונים ואלקטרונים.

Neutral Atoms have the same number of protons and electrons.

חשמל Part I
חלק ראשון


www.coval.net
http://www.coval.net

• כאמור, האטומים מורכבים מניטרונים ואלקטרונים.
לאלקטרונים טעינה שלילית ויכולים לנוע בחופשיות.

• כדוגמה, בזמן שפשוף בין שני דברים כלשהם יכול לגרום למעבר אלקטרונים מאחד על השני.
תנועה זו של אלקטרונים ניקרא **חשמל!**

• Atoms are made up of protons, neutrons, and electrons. The electrons have a negative charge and can move freely.

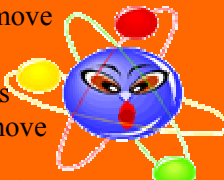• For example, rubbing two objects together can cause electrons to move from one object to another. This movement of electrons is called



Coval Computers

The Elements - המרכיבים היסודיים

♦ כל דבר שמסביבנו, חי או לא חי, הוא הרכב של מרכיבי יסוד.


♦ עד היום זהו 109 מרכיבי יסוד.

♦ האטומים הם במרכיבים הקטנים ביותר של מרכיבי היסוד.

♦ All matter, however complex, living or nonliving, is some combination of the elements.

♦ Currently, 109 elements have been identified.


♦ Atoms are the smallest form of the elements.



Coval Computers

טבלת מרכיבי היסודות

Periodic Table

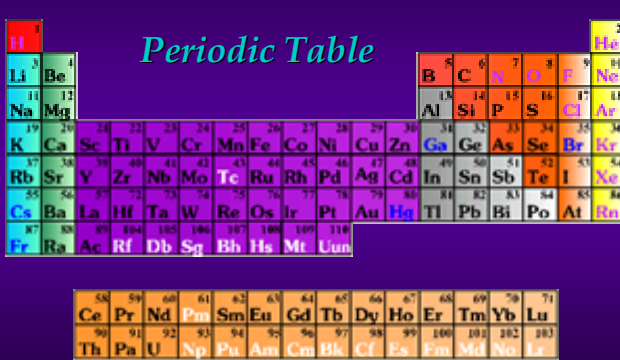

Coval Computers

טעינת חשמל - Electrical Charges

♦ היחידה לטעינת חשמל היא: coulomb.


♦ לטעינת של קולומב אחד דרושים מעל 6 billion billion (6.25×10^{18} protons).

♦ טעינת החשמל תמיד נשמר. ניתן להעביר הטעינה ממקום אחד לשני, אבל לא ניתן להשמידה.

♦ The unit of electric charge is the coulomb.

♦ Over 6 billion billion (6.25×10^{18} protons) to have a charge of one coulomb!


♦ Electric charge is conserved. Charge can be transferred from one place to another, but it is not destroyed.



Coval Computers


Electric Charges & Magnets טעינת חשמל ומגנטים

♦ Simple Bar Magnet

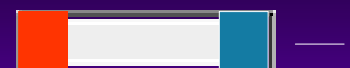


♦ Results

קוטביות שונה "נמשך" Opposite ends "Attract"



קוטביות שווה "נדחה" Like ends "Repel"





Coval Computers

What is the difference in conductors and insulators?

♦ Conductors allow electricity to flow through very easily. Metals and humans are both conductors. Electrons in this material can flow with relative ease

♦ Insulators (dielectric) do not allow electricity to flow through easily. Rubber, glass, and plastic are all good insulators. Electrons in this

Coval Computers

מה הוא ההבדל בין מוליכים לבין מבודדים?

♦ מוליכים מאפשרים לחשמל לזרום בקלות. מתכות ובני אדם הם מוליכים טובים. בחומרים ההם האלקטרונים נעים בחופשיות יחסית.

♦ מבודדים לא מאפשרים זרימת החשמל לזרום בקלות. מבודדים טובים הם גומי, זכוכית ופלסטיק. בחומרים ההם האלקטרונים זקוקים במתחים גדולים יחסית עבור תנועתם.



Coval Computers 13

סוגי מעגלים - Types of Circuits

♦ קיימים שני סוגי מעגלים הנקראים מעגל סגור ומעגל פתוח.


♦ כדי שהחשמל תזרום המעגל חייב להיות סגור!

♦ בדרך כלל מפסיק מבקר את פתיחת וסגירת המעגל. כדוגמה: פנס יד.

♦ The two types of circuits are called open circuit and closed circuit.

♦ In order for electric current to flow, the circuit must be CLOSED!

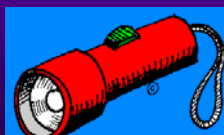♦ A switch controls the opening and closing of a circuit. Example: flashlight




Coval Computers

מבודדים ומוליכים

Insulators and Conductors

מוליך

מבודד



Coval Computers 15


המודל של טומפסון - Thompson's model

♦ האלקטרונים הם תלויים כמו נוצות בתוך מבנה דומה לפודינג, שטעון עם מטען חיובי.

♦ מודל זה נדחה לאחר ניסויים של הפרדת החלקיקים.

♦ Electrons are suspended like plums in a mixture of positively charged pudding.

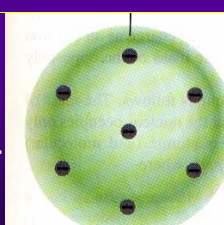♦ This model was rejected after experimentation with diffraction of particles.



Coval Computers 16

פרוטונים וניטרונים - Protons and Neutrons

♦ מספר אטומי = כמות הפרוטונים בתוך אטום.

♦ כל האטומים עם אותו מספר אטומי הם בעלי אותם טחונות כימיקלים.

♦ איזוטופ = אטומים עם אותו מספר אטומי אבל עם מספר שונה של ניטרונים.

♦ מאסה אטומי או מספר מאסה = כמות החלקיקים הנכללים במרכז האטום (פרוטונים ועוד ניטרונים).

♦ Atomic number = the number of protons in an atom

♦ All atoms with the same atomic number have the same chemical properties.

♦ Isotope = atoms with the same atomic number but differing numbers of neutrons.

♦ Atomic mass or Mass number = the total number of particles contained in a nucleus, (protons plus neutrons).

Coval Computers 17


המודל של בוהר - Bohr's model of the atom

♦ בשנת 1911, Niels Bohr היציע מודל חדש בו האלקטרונים נעים סביב המרכז במעגלים בשם "קונכיית אנרגיה".

♦ אלקטרונים במעגלים שונים כוללים כמויות שונות של אנרגיה.


♦ In 1911 Niels Bohr proposed a model in which electrons orbited the nucleus in circular orbits called energy shells.

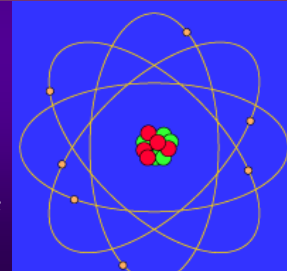♦ Electrons in different orbits contain different amounts of energy.



Coval Computers

המודל של בוהר - Bohr's model

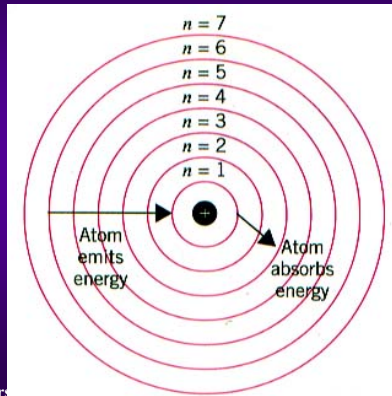

Coval Computers

19

מוליכות יתירה - Superconductivity

- ◆ In certain materials as temperature is lowered to a critical temperature, $R = 0\Omega$ i.e. zero resistance to current flow.
- ◆ Zero resistance means no I^2R heating losses
- ◆ applications:
 - ◆ transmission lines
 - ◆ electrical energy storage
 - ◆ magnetic levitation

Coval Computers


20

מוליכות יתירה - Superconductivity

- ◆ Until recently, very low temperatures were required, $< 20^\circ \text{K}$
- ◆ In 1987, discovery of superconductivity in yttrium-barium-copper oxide at $> 100^\circ \text{K}$ resulted in liquid nitrogen being used as a coolant.
- ◆ Goal is a room temperature superconductor.

Coval Computers

21

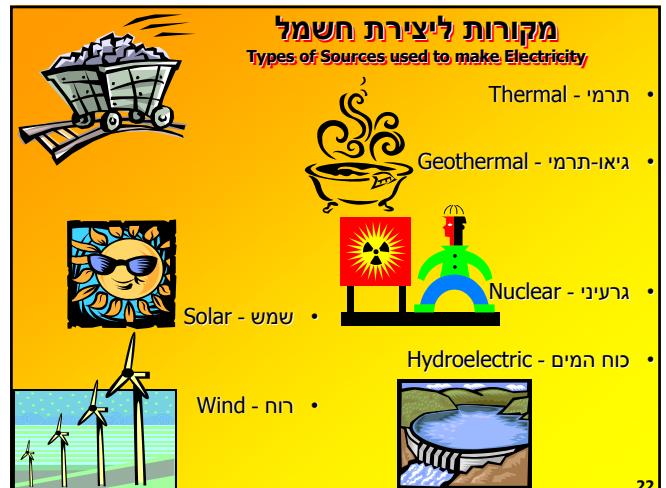


22

איך מקבלים את החשמל? - How do we get Electricity?

- Energy from one of the sources is converted by machines at the power plant to Electricity and then put onto the Electric Power Grid

אנרגיה מאחד המקורות עובר עיבוד על ידי מכשירים מיוחדים בתחנת החשמל ומועבר לרשת החשמל ודרכו עד הצרכנים.

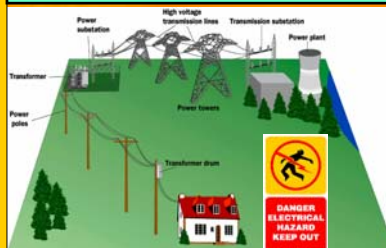- Electric Power Grid
 - Power Plants
 - Transmission Lines
 - Substations
 - Power Lines
 - Transformers
 - Electrical Wiring and Circuit Box



ניסוי ביתי ליצירת חשמל (מסוג סטטי)

- Static Electricity



Coval Computers

24

דוגמאות ליצירת חשמל (מסוג סטטי)

- Static Electricity

תנועת עננים גורם לטעינה
Clouds move in...

Thunder travels 1 mile
In 4.5 seconds

The air gets weaker and heats up!

Lightning travels
At 186,000 miles per second

באדמה...
The ground....

Coval Computers 25

ניסוי ביתי ליצירת יונים על ידי חשמל

Salt Water Mix Tap Water

Paper clips

Battery Light Battery Light

Coval Computers 26

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

כאן נלמד את המושגים:
Here we are going to remind what are:

זרם - Current
תנועת הזרם - Current flow

מתח - Voltage
מקורות מתח - Voltage Sources
מד מתח / רב-מודד - Voltmeter (Multi-meter)

Coval Computers 27

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

מה זה מתח? - What is Voltage?

$V = \text{"לחץ חשמלי"} - \text{נמדד בוולטים}$
 $V = \text{"Electrical pressure"} - \text{measured in volts.}$

High Pressure "לחץ גבוה" Low Pressure "לחץ נמוך"

Coval Computers 28

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

מה זה מתח? - What is Voltage?

$V = \text{"לחץ חשמלי"} - \text{נמדד בוולטים}$
 $V = \text{"Electrical pressure"} - \text{measured in volts.}$

"לחץ יחסי לפעולת המכשירים"

Coval Computers 29

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

מצבר הוא מעגל חשמלי הפועל כמו המשאבה של הדוגמה הקודמת.
A battery in an electrical circuit plays the same role as a pump in a water system.

Coval Computers 30

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

What Produces **Voltage**? - מה מייצר מתח?

$V = \text{"Electrical pressure"} - \text{"לחץ חשמלי"}$

סוללות
Battery
1.5 V
תחנת חשמל
Electric Power Plant
13,500 V

Lab Power Supply
ספק כוח מעבדתי

תא שמש
Solar Cell
וולטים בודדים
A few Volts
מילי-וולטים בודדים
A few millivolts when activated by a synapse

Coval Computers 31

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

What Produces **Voltage**? - מה מייצר מתח?

"דוגמאות נוספות" - "More Samples"

• יציאת המדפסת שבמחשב - Parallel (Printer) Port
• ספק כוח של המחשב - Computer Power Supply

•Red: 5V
•Yellow: 12V
•Black: Ground

Coval Computers 32

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

• **מדדת המתח** מתבצעת על ידי מציאת ההפרש הפוטנציאלי בין המטענים החשמליים של כל אחד מהיציאות של התקן חשמלי או מערכת חשמל.

Volts are measured by finding the potential difference between the electrical charges on either side of an electrical device or an electrical device in an electrical system.

Coval Computers 33

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

• **סימונים גרפיים** לשימוש עבור מקורות מתח (או מערכת חשמל).

Symbols Used for Specific Voltage Sources

מקור זרם כללי
מקור מתח
Time-varying source

Battery
סוללה מצבר

מקור מתח
Time-varying source

תא שמש
Solar Cell

תחנת כוח
Generator (power plant)

Coval Computers 34

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

• מקור מתח טיפוסי למעבדות מחקר ולימוד לשימוש עבור ניסויים בחשמל.

A Typical Voltage Source Voltage Sources

Lab Power Supply

This supply goes up to 10 V

The red (+) and black (-) terminals emulate the two ends of a battery.

The voltage is adjustable via this knob

The white terminal is connected to earth ground via the third prong of the power cord

Remember: A voltage is measured between two points

Coval Computers 35

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

• **מדדת מתח - Measuring Voltages**

ניתן למדוד מתח בין שתי נקודות עם מכשיר רב מודד.

We can measure voltage between two points with a meter

•Set the meter to read **Voltage**

• Connect the V of the meter to power supply **red**

• Connect COM (common) of the meter to power supply **black**

• Read the Voltage **white**

+2.62 volts

Coval Computers 36

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים


Exercise - תרגיל

משנים את יציאת הספק כוח ל- 3.2 וולט – מה הקריאה במכשיר המדידה?
The power supply is changed to 3.2 V.
What does the meter read?

מה התשובה?
What's the answer?

התשובה:
Answer: -3.2 V

מצה! Find out

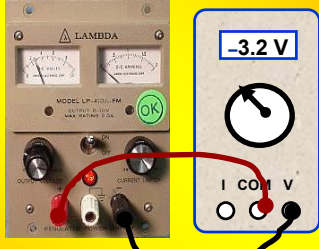


Coval Computers 37

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

What is "Ground" - (הרקקה)

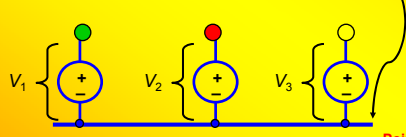"הדמה" מתייחסת לנקודת יחוס שכל המתחים נבדקים ביחס אליה.
"Ground" refers to the reference terminal to which all other voltages are measured



נקודת יחוס
Point of Reference

Coval Computers 38

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

כדור הארץ זה נקודת יחוס (אדמה, הרקה) מאוד גדול.
The earth is really just one big ground node.

רוב האנשים בוחרים את האדמה כנקודת יחוס, כאשר ניתן לבצע חיבור מסוג זה.

Most people choose the earth as the reference ground when a connection to it is available.



דרך כלל, חיבור לאדמה מתבצע דרך חיבור של תקע מיוחד.



A ground connection to earth is often made via the third prong of a power cord.

Coval Computers 39


Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

חיבור ל-אדמה (הרקקה) – Connections to "Ground"

סימן האדמה
Ground Symbol

חיובי יחסית לאדמה
Positive relative to ground

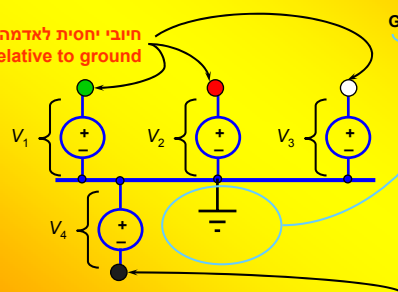מתח שלילי יחסי -
Negative relative to ground



Coval Computers 40


Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

מתח יחסית ל-אדמה (הרקקה) – Voltage Relative to "Ground"

The white terminal is connected to earth ground
Connect the black terminal to ground

היציאה האדומה היא חיובית יחסית לאדמה
The red terminal is positive with respect to "ground"

חיבור היציאה השחורה לאדמה




Coval Computers 41

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

מתח שלילית יחסית ל-אדמה (הרקקה) – Negative Polarity Voltage Relative to "Ground"

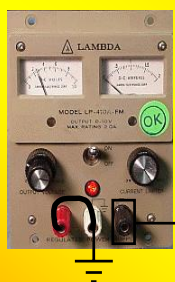The black terminal is negative with respect to ground.



Coval Computers 42

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

מה זה זרם? - What is Current?

זרם הוא כמות של מטען חשמלי (קולומב) העובר דרך נקודה מיוחדת של מוליך בפרק זמן של שנייה אחת.

Current is the amount of electric charge (coulombs) flowing past a specific point in a conductor over an interval of one second.

- $1 \text{ ampere} = 1 \text{ coulomb/second}$

אלקטרון נע מנקודה של פוטנציאל נמוך לכיוון של פוטנציאל גבוה.

Electron flow is from a lower potential (voltage) to a higher potential (voltage).

Coval Computers 43

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

$A = \text{"זרם חשמלי"} - \text{נמדד באמפרים (Amps)}$

מידת הזרם מתבצעת על ידי חיבור מד זרם בטור בין מקור המתח לבין הצרכן.

Amps are measured by placing an ammeter in the flow of current and measuring that current.

Coval Computers 44

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

מה זה זרם? - What is Current?

עקב סיבות היסטוריות, הזרם נחשב כזרם מנקודת החיובית לנקודת השלילית של מעגל חשמלי.

For historical reasons, current is **conventionally** thought to flow from the positive to the negative potential in a circuit.

- Electron flow is from (-) to (+) (flow of electrons)
- Conventional flow is from (+) to (-) (hole flow)

Coval Computers 45

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

זרם החשמל - Electrical Current

כללים של זרימת זרם החשמל - Sign Convention for Current Flow

- לאלקטרונים טעינה שלילית
- Electrons carry negative charge
- הזרימה החיובית היא בכיוון הפוך
- Positive current flow is in opposite direction

Coval Computers 46

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

זרם החשמל - סיכום! - Electrical Current

כללים של זרימת זרם החשמל - Convention for Current Flow

- Electron flow is from (-) to (+) (flow of electrons)
- Conventional flow is from (+) to (-) (hole flow)

Coval Computers 47

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

זרם החשמל - סיכום! - Electrical Current

זרם החשמל - זרימת מטענים מתוך מקור מתח (בדוגמה: סוללה)

- Current is the flow of charge from a voltage source.
- 1 Ampere ("Amp") = Flow of 1 Coulomb/sec

Coval Computers 48

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

איך מהמתבצעת הזרימה — How does Current FLOW — זרם החשמל עובר דרך מוליכים
Current can only flow through **conductors**

Metal wires (conductors)

Current flow

Coval Computers 49

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

איך לא יהיה זרם — How does Current **NOT** Flow — זרם החשמל לא עובר דרך מבודדים
Current can not flow through **insulators**

Plastic material (insulators)

No current flow

Coval Computers 50

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

איך לא יהיה זרם — How does Current **NOT** Flow — זרם החשמל לא עובר דרך מבודדים
Current can not flow through **insulators**

אוויר Air

No current flow

ראה, אוויר הוא מבודד
Note that Air is an Insulator

עקב זאת, הסוללה לא מתרוקנת עם
לא מחוברת לשום רכיב.
That's why a battery doesn't
discharge if left on its own.

Coval Computers 51

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

מה זה זרם? - What is Current? - יקיים חשמל כאשר אלקטרונים נעים דרך מוליך.
Electricity flows **when electrons** travel through a conductor.
We call this flow "**current**." - יהתופעה זו נקראת "זרם" -
• Only some materials have free electrons inside.

<p>YES! Conductors: מוליכים</p> <ul style="list-style-type: none"> silver copper gold aluminium iron steel brass bronze mercury graphite dirty water concrete 	<p>NO! Insulators: מבודדים</p> <ul style="list-style-type: none"> glass rubber oil asphalt fiberglass porcelain ceramic quartz (dry) cotton (dry) paper (dry) wood plastic air diamond pure water
---	--

No free electrons = No current
ללא אלקטרונים חופשיים, אין זרם

Coval Computers 52

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

החשמל - תרגיל! - Electricity — מה מודדים בכל אחד מהמעגלים שבהמשך?

12 volts

12 volts

Coval Computers 53

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

יחס בין מתח לבין זרם
Relationship Between Voltage and Current

יחס ישיר - Direct relationship - אם ההפרש הפוטנציאלי (או מתח) גדל, אז זרם החשמל גדל
As electrical **potential difference** (or voltage) increases, electrical current increases.

אם אמתה יורד, אז הזרם יורד.
As voltage decreases, current decreases.

בשני המקרים התנגדות הצרכן נשמרת קבועה.
Resistance held constant .

Coval Computers 54

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

נגדים (התנגדות) – Resistors (Resistance)



• התנגדות = הניגוד לזרימת אלקטרונים דרך חומר.
Resistance = opposition to the flow of electrons through a material.

Defined with the following formula: מוגדר דרך הנוסחה:

$$R = \rho \frac{l}{A} = [\Omega]$$

- ρ = resistivity of material - התנגדות החומר
- l = length - אורך החומר
- A = cross sectional area - שטח חתך של החומר

Coval Computers 55

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

נגדים (התנגדות) – Resistors (Resistance)

• ניתן להגדרה על פי... - Can be rated by...

- התנגדות (Ohms, Ω) - Resistance
- אחוז דיוק - Tolerance (% of nominal value)
- הספק אפשרי - Power Rating (Watts)
- קבועים - Fixed
- משתנים - Variable




Coval Computers 56

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

צופן הצבעים – Color CODE

Example: 4K7 or 4700 ohms (Carbon)

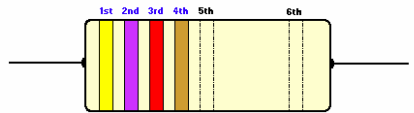

Band 1, 2, 3
Black = 0
Brown = 1
Red = 2
Orange = 3
Yellow = 4
Green = 5
Blue = 6
Violet = 7
Gray = 8
White = 9
Gold = 0.1

Band 1: Yellow - 4
Band 2: Violet - 7
Band 3: Red - 2
Band 4: Gold, 5% Tolerance

Band 1, first #
Band 2, second #
Band 3, multiplier with '0's'
Band 4, tol. in %

Tolerance: Brown = 1%, Red = 2%, Gold = 5%, Silver = 10%, None = 20%

Band 5 & 6 usually for 1% metal film types. Band 6 for temp. coefficient.


Coval Computers 57

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

דוגמת חישוב בצופן הצבעים

- 1st band: orange - כתום = 3
- 2nd band: orange - כתום = 3
- 3rd band: red - אדום = 2 (i.e. 10^2)
- 4th band: gold - זהב = 5%

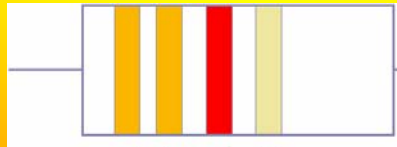$33 \times 10^2 = 3300 \Omega = 3.3 k\Omega$




3 3 10^2 5% (gold)

Coval Computers 58

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

צופן הצבעים עם 5 פסים

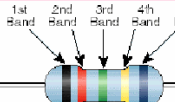


Color	1st Band (1st figure)	2nd Band (2nd figure)	3rd Band (3rd figure)	4th Band (multiplier)	5th Band (tolerance)
Black	0	0	0	10^0	
Brown	1	1	1	10^1	$\pm 1\%$
Red	2	2	2	10^2	
Orange	3	3	3	10^3	
Yellow	4	4	4	10^4	
Green	5	5	5	10^5	$\pm 0.5\%$
Blue	6	6	6	10^6	$\pm 0.25\%$
Violet	7	7	7	10^7	$\pm 0.1\%$
Gray	8	8	8	10^8	
White	9	9	9	10^9	
Gold				10^{-1}	

Coval Computers 59

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

הגדרות על פי הספק הנגד

Resistors – Typical Power Ratings

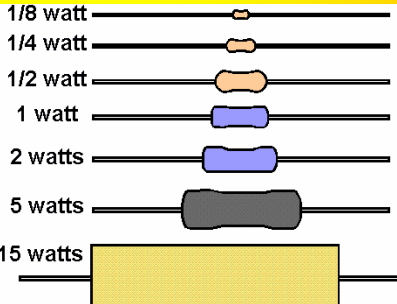

1/8 watt
1/4 watt
1/2 watt
1 watt
2 watts
5 watts
15 watts

Coval Computers 60

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

Series Resistors - חיבור נגדים בטור

ההתנגדות הכוללת שווה לסכום ההתנגדויות.
The equivalent resistance is equal to the sum of the resistors.

$R = R_1 + R_2 + R_3$

Coval Computers 61

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

Parallel Resistors - חיבור נגדים במקביל

היפוך ההתנגדות הכוללת שווה לסכום ההיפוכים של ההתנגדויות.
The reciprocal of the equivalent resistance of a set of parallel resistors is equal to the sum of the reciprocals of the resistances.

$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$

Coval Computers 62

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

Property of Resistance - תכונות הנגדים

Resistivities of some basic materials- התנגדות של מספר חומרים בסיסיים

Material	Resistivity (ohm meters)	Common Use
•silver	1.6×10^{-8}	conductor
•copper	1.7×10^{-8}	conductor
•aluminum	2.8×10^{-8}	conductor
•gold	2.5×10^{-8}	conductor
•carbon	4.1×10^{-5}	semiconductor
•germanium	47×10^{-2}	semiconductor
•silicon	6.4×10^2	semiconductor
•paper	1×10^{10}	insulator
•mica	5×10^{11}	insulator
•glass	1×10^{12}	insulator
•teflon	3×10^{12}	insulator

Coval Computers 63

Introduction to Electric Circuits - מבוא למעגלים חשמליים

Property of Resistance - תכונות הנגדים

למה מספר מוליכים הם טובים מאחרים?
Why are some materials better conductors than others? - Consider copper.

אטום של נחושת
Copper Atom

Coval Computers 64

DC: Ohms Law - חוק אוהם

OHMS LAW

חוק אוהם

Saul Coval - 65

DC: Ohms Law - חוק אוהם

Introduction - מבוא

מי שהגדיר לראשונה את היחס בין מתח, זרם והתנגדות היה הגרמני סימון אוהם.
Georg Simon Ohm a German Defined the law that Physicist, dictates the relationship between Voltage, Current and Resistance.

Voltage

Saul Coval - 66

DC: Ohms Law - חוק אוהם

מתח: כוח תנועה של חשמל זה הפרש בפוטנציאל בין שתי נקודות (+) ו- (-). דבר זה גורם לאלקטרונים לנוע או לזרום דרך מוליך.

Voltage: Electromotive Force, EMF, is a Difference in Potential { or force } between two points + & -. That causes electrons to move or flow in a conductor.

Symbol: **E** סימון: **E**

Unit of measure: **Volts** or **V**: יחידות מדידה

EMF: Is the electrical work done by a device per unit charge done to maintain a potential. $\mathcal{E} = dW/dq$ - Unit of \mathcal{E} = Joule/Coulomb = volt

Current

Saul Coval - 67

DC: Ohms Law - חוק אוהם

זרם: תנועת אלקטרונים מהנקודה השלילית ביותר לנקודה החיובית ביותר של המעגל.

CURRENT: Is the MOVEMENT OF ELECTRONS From the most Negative, to the most Positive point in the circuit.

Symbol: **I** סימון: **I**

Measured in units of: - יחידות לחישובים/מדידות - Amperes, {Amps} **A**

Electron flow

copper wire

resistor

EMF

Electron Flow

Resistance

Saul Coval - 68

DC: Ohms Law - חוק אוהם

על פי הסכמה, כיוון הזרם הוא לכיוון הנקודה השלילית של מעגל החשמלי.

Conventional current flow assumes positive charges move toward the negative side of the circuit EMF.

positive charge flow

copper wire

resistor

Conventional Flow

EMF

הנקודה השלילית negative side

Saul Coval - 69

DC: Ohms Law - חוק אוהם

התנגדות: ניגוד לזרם אלקטרוני הנגד מבקרת לזרימת האלקטרונים

Resistance: Is the opposition to the flow of current.

Resistance controls the flow of current.

Symbol: **R** סימון: **R**

Unit of Measure - יחידות לחישובים/מדידה - Ohms, Ω (א) **[א]**

The resistance of the resistor is a function of temperature. When the resistor is submerged it is much colder than before and the resistance drops, increasing the current flows through it

Calculate E

Saul Coval - 70

DC: Ohms Law - חוק אוהם

הזרם שזורם בתוך מעגל הוא ביחס ישיר להפרש הפוטנציאלי וביחס הפוך להתנגדות.

התנגדות זו תחונה של סוג וחומר דרכו עובר הזרם.

יחידת המדידה של התנגדות היא אוהם [ohm (Ω)].

The current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance.

Resistance is a property of the type and size of the material through which the current is flowing. (Compare to R-value in heat transfer)

The unit of resistance is the ohm (Ω).

Saul Coval - 71

DC: Ohms Law - חוק אוהם

הזרם שזורם בתוך מעגל הוא ביחס ישיר להפרש הפוטנציאלי וביחס הפוך להתנגדות.

$$\frac{i(t)}{R} = \frac{v(t)}{R} \quad v(t) = Ri(t)$$

$$\frac{i(t)}{R} = -\frac{v(t)}{R} \quad v(t) = -Ri(t)$$

The voltage across a resistor is directly proportional to the current moving through the resistor.

Saul Coval - 72

DC: Ohms Law - חוק אוהם

• הזרם שזורם בתוך מעגל הוא ביחס ישיר להפרש הפוטנציאלי וביחס הפוך להתנגדות.

$v(t) = Ri(t)$

• Directly proportional means a straight line relationship.
• The resistor is a model and will not produce a straight line for all conditions of operation.

Saul Coval - 73

DC: Ohms Law - חוק אוהם

על ידי חוק אוהם ניתן למצוא נעלם כל שהוא של מתח, זרם או התנגדות, בתנאי שנקבל לפחות שני הנתונים האחרים.
With Ohms Law we Can find any unknown, of Voltage, Current, & Resistance, Provided there are at least two known entities.

מתח: הוא הכפל בין התנגדות וזרם. לצורך החישוב נשתמש בנוסחה:
Voltage: Is a product of Current & Resistance. The Mathematical expression to calculate **Voltage** is;
 $I \times R = E$
Current total, Times, Resistance total = Voltage Applied
If: $I_T = 4A$, $R_T = 3\Omega$ then $E_A = 12V$
 $4A \times 3\Omega = 12V$

Voltage Drop
Saul Coval - 74

DC: Ohms Law - חוק אוהם

אנו מניחים שמשתמשים בשיטה של תנוע מחיובי לשלילי. לצורך פתרון מעגל חשמלי עובדים על פי הציר שבהמשך.
We assume conventional current flow (positive charge movement) although we know this is not the case. Assuming conventional current flow does not change the answer(s) to an electric circuit solution.

$E = V = +IR$

Saul Coval - 75

DC: Ohms Law - חוק אוהם

VOLTAGE DROP - נפילת מתח

As current flows, it enters a resistor $-$, and leaves that same resistor $+$ in respect to the point of entry.

This difference in potential felt across the resistor [s] is called the **VOLTAGE DROP [s]**.

Or

As current flows, the resistor develops a **VOLTAGE DROP**.

Symbol: $E_{R\#}$: סימון: לכל נגד מפל מתח משלה
Each resistor will have its own voltage drop and would be labeled,
 E_{R1} , E_{R2} , E_{R3} , $E_{R\dots}$

Calculate ER Ckt
Saul Coval - 76

DC: Ohms Law - חוק אוהם

חישוב נפילת המתח
Calculating Voltage Drops:

$E_{R1} = 12V$

$12V = 4 \times 3$

3 Resistors
Saul Coval - 77

DC: Ohms Law - חוק אוהם

חישוב נפילת המתח
Calculating Voltage Drops:

$E_{R1} = 4V$, $E_{R2} = 4V$, $E_{R3} = 4V$

$E_{R1} + E_{R2} + E_{R3} = 12V$

The sum of the individual voltage drops of the resistors = E_A .
Kirchhoff's Law for Voltage

Challenge
Saul Coval - 78

DC: Ohms Law - חוק אוהם

חישוב נפילת המתח
Calculating Voltage Drops:

Answers

Saul Coval - 79

DC: Ohms Law - חוק אוהם

חישוב נפילת המתח
Calculating Voltage Drops:

Notes:

The Largest Resistor drops the most voltage & the Smallest Resistor the least.

JOB: 1

Saul Coval - 80

DC: Ohms Law - חוק אוהם

Solve for Voltage in following. [NO Rounding] יש לחשב את המתח

1. 2mA	10KΩ	_____
2. 100mA	.5KΩ	_____
3. 10mA	10KΩ	_____
4. 3mA	30KΩ	_____
5. 5A	25Ω	_____
6. 100mA	2.5KΩ	_____
7. 2mA	100KΩ	_____
8. 50mA	30KΩ	_____
9. 2mA	15KΩ	_____
10. 2mA	25KΩ + 50KΩ + 25KΩ	_____

2 EE-3 X 15 EE3 = ?

Answers

Saul Coval - 81

DC: Ohms Law - חוק אוהם

Calculating for Current; $E \div R = I$

Answers

Saul Coval - 82

DC: Ohms Law - חוק אוהם

RELATIONSHIP:

Resistance; R_1 or R_2 ↑
Current; I_T ↓

Inverse or opposite Relation

As Resistance Increases, Current decreased, Voltage held constant.

Relationship

Saul Coval - 83

DC: Ohms Law - חוק אוהם

Direct Relationship

Voltage Applied; E_A ↑
Current Total; I_T ↑

JOB: 2

Saul Coval - 84

DC: Ohms Law - חוק אוהם

JOB 2: Solve for Current in following. [NO Rounding]

1. 100v	25K Ω	_____
2. 60v	120K Ω	_____
3. 10v	60K Ω	_____
4. 10v	5K Ω	_____
5. 1000v	250K Ω	_____
6. 24v	12K Ω	_____
7. 48v	8K Ω	_____
8. 20v	100 Ω	_____ or _____
9. 45v	15K Ω	_____
10. 36v	6K Ω	_____

Note: If there is K Ω in the Resistance, Current will be in mA

45 + 15 EE³ = .003A = ?

Answers

Saul Coval - 85

DC: Ohms Law - חוק אוהם

Resistance, is the opposition to the flow of current.
Resistance controls the flow of current.

Symbol: **R**

Unit of Measure: **Ohms, Ω**

2 Major Types of Resistors:

- Fixed Value:
- Variable: Common symbol Potentiometer Rheostat

Calculating R

Saul Coval - 86

DC: Ohms Law - חוק אוהם

Calculating For Resistance; **E ÷ I = R**

12v ÷ 4A = 3 Ω

JOB: 3

Saul Coval - 87

DC: Ohms Law - חוק אוהם

JOB 3: Solve for Resistance in following. [NO Rounding]

1. 60v	5mA	_____
2. 250v	100mA	_____
3. 500v	2mA	_____
4. 300v	3mA	_____
5. 25v	1mA	_____
6. 50v	20mA	_____
7. 250v	50mA	_____
8. 250v	25mA	_____
9. 500v	10mA	_____
10. 1000v	2.5mA	_____

Note: If there is mA of Current, Resistance will be in K Ω .

*** 500 ÷ 10 EE⁻³ = 50,000. = ?**

Answers

Saul Coval - 88

DC: Ohms Law - חוק אוהם

Ohms Law is used to find the operating parameters of a circuit [Ckt].

$I_T \times R_T =$	$E_A =$ _____ v
$R_1 + R_2 + R_3 =$	$R_T =$ _____ Ω
$E_A + R_T =$	$I_T =$ _____ mA
$I_T \times R_1 =$	$E_{R1} =$ _____ v
$I_T \times R_2 =$	$E_{R2} =$ _____ v
$I_T \times R_3 =$	$E_{R3} =$ _____ v

Answers

Saul Coval - 89

DC: Ohms Law - חוק אוהם

Ohms Law is used to find the operating parameters of a circuit [Ckt].

$I_T \times R_T =$	$E_A =$ 12v
$R_1 + R_2 + R_3 =$	$R_T =$ 12KΩ
$E_A + R_T =$	$I_T =$ 1mA
$I_T \times R_1 =$	$E_{R1} =$ 2v
$I_T \times R_2 =$	$E_{R2} =$ 4v
$I_T \times R_3 =$	$E_{R3} =$ 6v

JOB: 4

Saul Coval - 90

DC: Ohms Law - חוק אוהם

JOB 4: Solve for **required values** in following. [NO Rounding]

1. _____	100K Ω	30v
2. 5mA	75K Ω	_____
3. 20A	_____	115v
4. 50mA	8K Ω	_____
5. 3mA	_____	48v
6. _____	60K Ω	10v
7. 4mA	_____	88v
8. 7mA	910K Ω	_____
9. 12.5mA	_____	150v
10. _____	800K Ω	64v

Note: If there is **K** in the Resistance, Current will be in **mA**, & Vice Versa

Answers

Saul Coval - 91

DC: Ohms Law - חוק אוהם

Lesson Test:

Standard: 10 Questions W/in 20 Minutes.
70% Minimum Accuracy.
80% for EOD.

Reference: Official OMEMS Training Aids.

M = $\times 10^6$	EE 6
K = $\times 10^3$	EE 3
Whole Unit = $\times 10^0$	
m = $\times 10^{-3}$	EE 3
μ = $\times 10^{-6}$	EE 6

Saul Coval - 92

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

1' Lecture:

The potential drops across a resistor in the direction of the current flow. $\Delta V = -IR$

The potential across an emf source is \mathcal{E} in the direction of current flow.

In a circuit the charge and current in the capacitor are

$$q(t) = Q(1 - e^{-t/RC})$$


$$I(t) = -(Q/RC) e^{-t/RC}$$

93

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

Resistors in Circuits

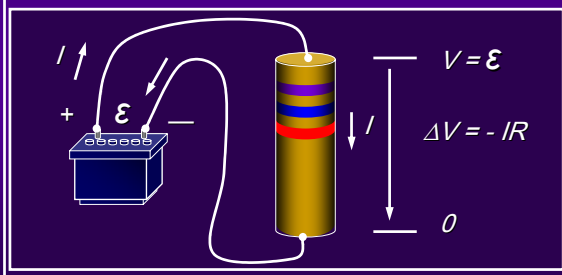


94

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

Resistors in Circuits

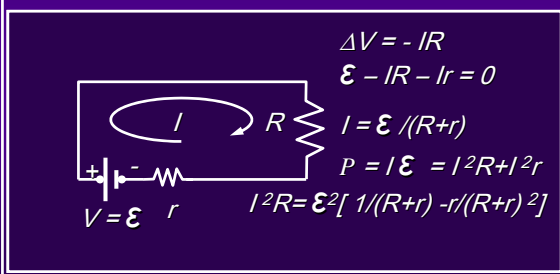

95

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

Maximum Power delivered by Battery:

$$I^2 R = \mathcal{E}^2 [1/(R+r) - r/(R+r)^2]$$

$$d(I^2 R)/dr = \mathcal{E}^2 [-1/(R+r)^2 + 2r/(R+r)^3] = 0$$

$$-(R+r) + 2r = 0$$

$$r = R \text{ for maximum power delivered}$$

$$(I R)_{\max} = \mathcal{E}^2 [1/2R - R/(2R)^2] = 3/4 \mathcal{E}^2 / R$$


96

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

Resistors in Circuits

Series Resistors

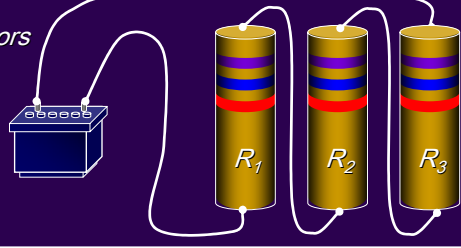

97

Physics 2220


Chapter 28 Direct Current Circuits

Resistors in Circuits

$$\mathcal{E} = IR_1 + IR_2 + IR_3 = I R_{eq}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

Series Resistors

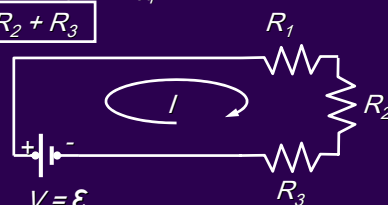


98

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

Resistors in Circuits

Parallel Resistors

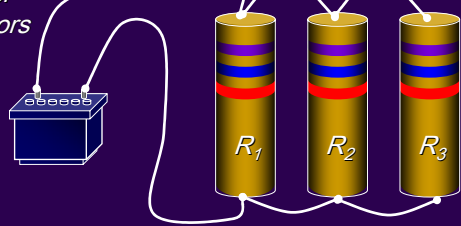

99

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

Resistors in Circuits

$$\mathcal{E}/R_{eq} = \mathcal{E}/R_1 + \mathcal{E}/R_2 + \mathcal{E}/R_3$$

$$1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

Parallel Resistors




100

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

Practice and Application:

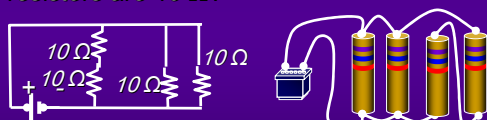What is the resistance of the following circuit if all resistors are $10\ \Omega$?



For series resistors

$$R_{eq} = 10\ \Omega + 10\ \Omega = 20\ \Omega$$

Then for Parallel Resistors

$$R_{||} = [1/10\ \Omega + 1/10\ \Omega + 1/20\ \Omega]^{-1} = 4\ \Omega$$

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

Practice and Application:

What is the resistance of the following circuit if all resistors are $10\ \Omega$?



For series resistors

$$R_s = 10\ \Omega + 10\ \Omega + 10\ \Omega = 30\ \Omega$$

Then Parallel Resistors

$$R_{||} = 1/[1/30\ \Omega + 1/10\ \Omega] = 7.5\ \Omega$$

102

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

Kirchhoff's Rules:

Junction Rule:

$$\Sigma I_{in} = \Sigma I_{out}$$



Loop Rule:

$$\Sigma_{Loop} \Delta V = 0$$



103

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

Kirchhoff's Rules:

Junction Rule—

$$\Sigma I_{in} = \Sigma I_{out}$$



104

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

Kirchhoff's Rules:

Loop Rule—

$$\Sigma_{Loop} \Delta V = 0$$




105

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

Practice and Application:

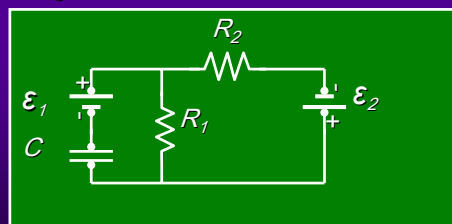What are the currents and potentials in the following circuit?




106

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

Practice and Application:

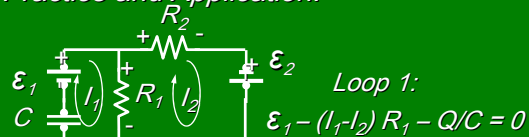

Loop 1:

$$\epsilon_1 - (I_1 - I_2) R_1 - Q/C = 0$$

$$\text{Loop 2: } -(I_2 - I_1) R_1 - I_2 R_2 - \epsilon_2 = 0$$

Solve for I_1 and I_2 :

$$I_2 = (\epsilon_1 - \epsilon_2 - Q/C)/R_2$$


$$I_1 = (\epsilon_1 - Q/C)(1/R_2 + 1/R_1) - \epsilon_2/R_2$$

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

RC Circuit

Consider the following circuit:

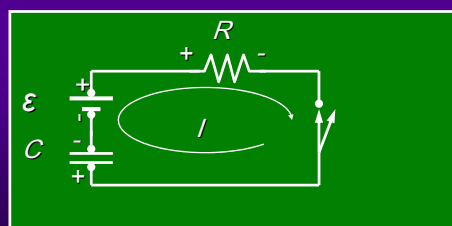


108

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

RC Circuit

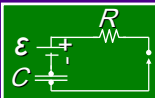

$$\begin{aligned}\epsilon - q/C - IR &= 0 \\ \epsilon - q/C - R dq/dt &= 0 \\ I = dq/dt &= (\epsilon - q/C)/R\end{aligned}$$

Let $q = Q(1 - e^{-t/RC})$, with $Q = \epsilon C$

Then $I = dq/dt = (Q/RC) e^{-t/RC} = \epsilon/R e^{-t/RC}$


$I = \epsilon/R e^{-t/RC} = \epsilon/R - \epsilon/R(1 - e^{-t/RC})$ ✓

109


Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

RC Circuit

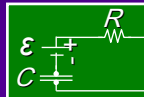
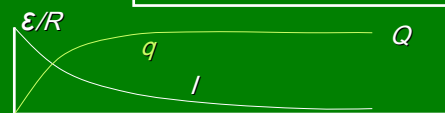
$$\begin{aligned}q &= Q(1 - e^{-t/RC}), \text{ with } Q = \epsilon C \\ I &= \epsilon/R e^{-t/RC}\end{aligned}$$




110

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

RC Circuit

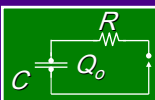

$$\begin{aligned}-q/C - IR &= 0 \\ -q/C - R dq/dt &= 0 \\ I = dq/dt &= -q/RC\end{aligned}$$

Let $q = Q_0 e^{-t/RC}$

Then $I = dq/dt = -(Q_0/RC) e^{-t/RC} = -(q/RC)$ ✓

111

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

Summary:

The equivalent resistance of a series of resistors is equal to the sum of the resistors. ♦

The reciprocal of the equivalent resistance of a set of parallel resistors is equal to the sum of the reciprocals of the resistances. ♦

Kirchhoff's rules are: ♦

The sum of all currents into and out of a junction is zero.

The sum of all potentials around a loop is zero.

112

Physics 2220

Chapter 28 Direct Current Circuits

Summary:

The potential drops across a resistor in the direction of the current flow. $\Delta V = -IR$

The potential across an emf source is ϵ in the direction of current flow.


In a circuit the charge and current in the capacitor are

$$q(t) = Q(1 - e^{-t/RC})$$

$$I(t) = -(Q/RC) e^{-t/RC}$$

113

Reference Direction

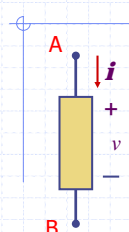

Consider any two-terminal lumped element with terminals A and B as shown in Figure 1. It may be a resistor, inductor or diode. To suggest this generally, we refer to the two-terminal element as a **branch**.

The reference direction for the voltage is indicated by the plus and minus symbols located near terminals A and B. The reference direction for current is indicated by the arrow.


Given the reference direction for the voltage shown in Fig. by convention the **branch voltage v is positive at time t** (that is, $v(t) > 0$) whenever the electrical potential of A at time t is larger than the electrical potential of B at time t.

$$v(t) = v_A(t) - v_B(t) \quad (1.1)$$

Associated reference direction

114

Power Flow

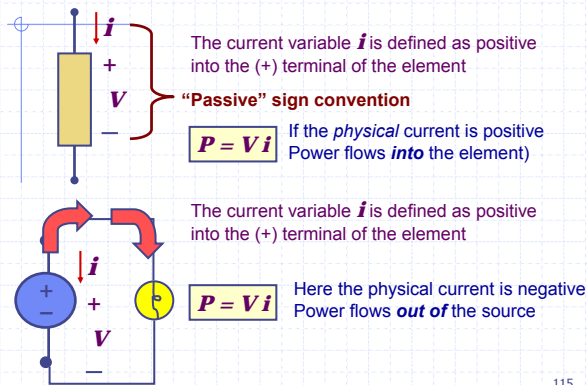

115

Lumped circuits

- Lumped circuits are obtained by connecting lumped elements
- Typical lumped elements are

- resistors,
- capacitors,
- inductors and
- transformers

The key properties associated with lumped elements is their small size (compared to the wavelength corresponding to their normal frequency of operation).


From the more general electromagnetic field point of view, lumped elements are point singularities; that is they have negligible physical dimensions.

116

Network Topology

An interconnected set of electrical components is called a **network**.

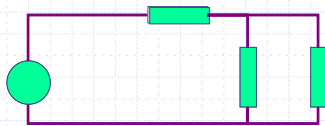
- Each component of a network is called an **element**.
- Elements are connected by **wires**.



117

Nodes and Branches

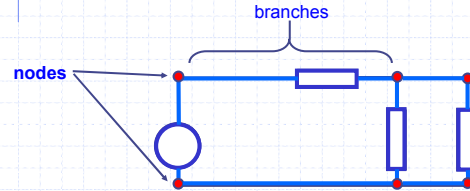
- The interconnections between wires are called **nodes**.
- The wire paths between nodes are called **branches**.



118

Nodes Connected by Wires Only

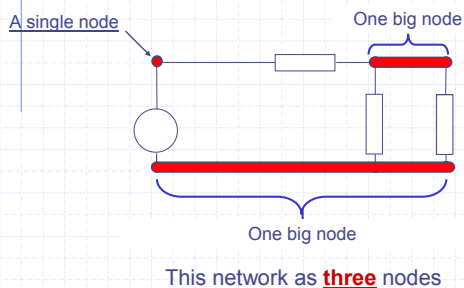
- Two or more nodes connected just by **wires** can be considered as **one single node**.



119

Current Flow

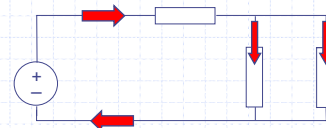- Current can flow through the branches of a network.
- The **direction** of current flow is indicated by an arrow.




- Note: The **voltage sources** in the network drive the flow of current through its branches. (More on this idea later.)

120

Every Current has a Value and a Direction

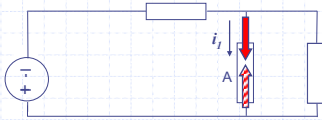- The direction is defined by the person drawing the network.
- The value is determined by the properties of the circuit.



Example:

The arrow above defines "positive" current flow i_1 as downward in branch A. Suppose that 4 mA of current flows physically downward in branch A. Then $i_1 = 4$ mA.

Converse:

Suppose that 4 mA of current flows physically upward in branch A. Then $i_1 = -4$ mA.


121

Kirchhoff's Current Law

- The sum of currents flowing **into** a node must be balanced by the sum of currents flowing **out** of the node.



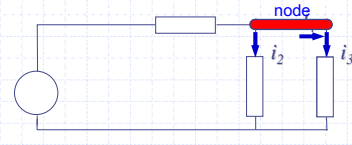Gustav Kirchhoff was an 18th century German mathematician



i_1 flows **into** the node
 i_2 flows **out** of the node
 i_3 flows **out** of the node

$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$\sum i = 0$$

(1.2)


122

Kirchhoff's Current Law:

$$i_1 = i_2 + i_3$$

- This equation can also be written in the following form:

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0$$

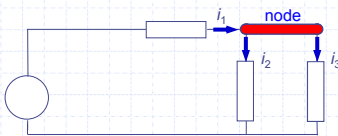

A formal statement of **Kirchhoff's Current Law**:

The sum of *all* the currents **entering** a node is zero.


(i_2 and i_3 leave the node, hence currents $-i_2$ and $-i_3$ enter the node.)

123

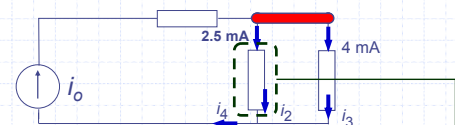Example 1: Kirchhoff's Current Law:

Q: How much is the current i_o ?

A: $i_o = 2.5 \text{ mA} + 4 \text{ mA} = 6.5 \text{ mA}$




- Note that a "node" need **not** be a discrete point
- The dotted circle is a node with 2.5 mA entering
- Hence $i_2 = 2.5 \text{ mA}$ **exits** the "node". Similarly, $i_3 = 4 \text{ mA}$.
- From KCL, $i_o = i_2 + i_3 = 6.5 \text{ mA}$, and $i_o = i_4$

124

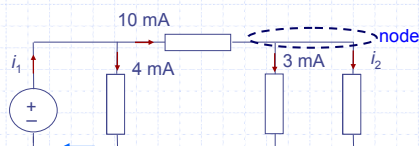Example 2: Kirchhoff's Current Law:

Q: How much are the currents i_1 and i_2 ?

A: $i_2 = 10 \text{ mA} - 3 \text{ mA} = 7 \text{ mA}$
 $i_1 = 10 \text{ mA} + 4 \text{ mA} = 14 \text{ mA}$



$$4 \text{ mA} + 3 \text{ mA} + 7 \text{ mA} = 14 \text{ mA}$$

125

Sometimes Kirchhoff's Current Law is abbreviated just by

KCL

Review: Different ways to state KCL:

- ✓ The sum of *all* currents **entering** a node must be zero.
- ✓ The net current entering a node must be zero.
- ✓ Whatever flows into a node must come out.

more to follow...

126

General View of Networks

A network is an **interconnection** of elements via nodes and branches
There are many **kinds** of networks:


Elements	Network	Connection Paths
•Electrical components	Circuit	Wires
•Computers	Internet	Fiber Optics
•Organs	Circulatory System	Blood Vessels

Kirchoff's Current Law applies to all these kinds of networks!

127

Kirchoff's Current Law applies to all types of networks

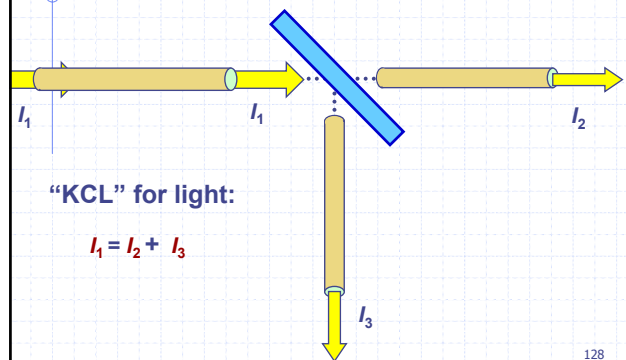
Fiber optic network (I is **light intensity**)



128

Kirchoff's Current Law applies to all types of networks

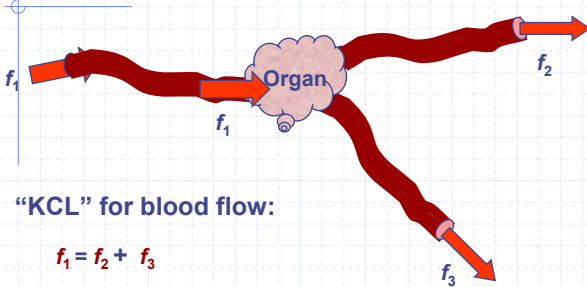
Human Blood Vessels (f is **blood flow rate**)



129

Voltage

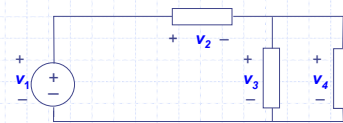- **Voltages** are measured *across* the branches of a network, from one node to another.
- The **direction** of a voltage is indicated by + and - signs.




- Remember: The **voltage sources** in the network drive the flow of current through the branches.

130

Every Voltage has a Value and a Polarity

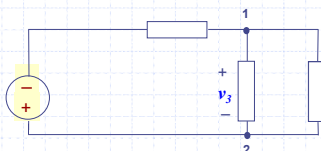- The polarity is defined by the person drawing the network.
- The value is determined by the properties of the circuit.



Example:

The plus and minus signs above define the polarity of v_3 as "positive" from node 1 to node 2. Suppose that +5 V appears physically from node 1 to node 2. Then $v_3 = 5$ V.


Converse:

Suppose that +5 V appears physically from node 2 to node 1. Then $v_3 = -5$ V.

131

Kirchoff's Voltage Law

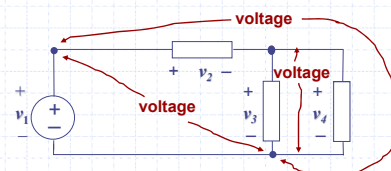The voltage measured between any two nodes does not depend of the path taken.



Example of KVL:

$$v_1 = v_2 + v_3$$

Similarly:

$$v_1 = v_2 + v_4$$

and:

$$v_3 = v_4$$


132

Kirchhoff's Voltage Law:

$$v_1 = v_2 + v_3 \quad (1.3)$$

- This equation can also be written in the following form:

$$-v_1 + v_2 + v_3 = 0$$

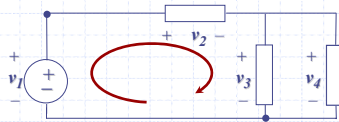

A formal statement of **Kirchhoff's Voltage Law**:


The sum of voltages around a **closed loop** is zero.

133

Definition of KVL

"The sum of voltages around a closed loop is zero."

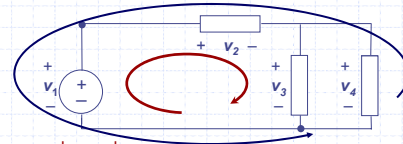- Define an arrow direction around a closed loop.
- Sum the voltages as they are encountered in going around the loop.
- If the arrow first encounters a **plus** sign, enter that voltage with a (+) into the KVL equation.
- If the arrow first encounters a **minus** sign, enter that voltage with a (-) into the KVL equation.



For the arrow shown above:

$$-v_1 + v_2 + v_3 = 0$$

For the outer arrow:


$$-v_4 - v_2 + v_1 = 0$$

134

Example 1: Kirchhoff's Voltage Law:

Q: How much is the voltage V_o ?

A: $V_o = 3.1 \text{ V} + 6.8 \text{ V}$

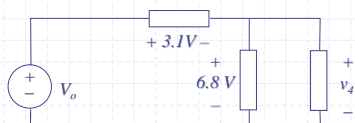

Q: How much is the voltage v_4 ?


A: $v_4 = 6.8 \text{ V}$

135

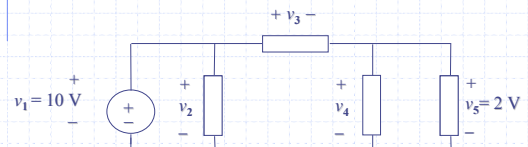Example 2: Kirchhoff's Voltage Law:

Q: If $v_1 = 10 \text{ V}$ and $v_5 = 2 \text{ V}$, what are v_2 , v_3 , and v_4 ?

A:
 $v_2 = 10 \text{ V}$
 $v_3 = 10 \text{ V} - 2 \text{ V} = 8 \text{ V}$
 $v_4 = 2 \text{ V}$



136

Wavelength and Dimension of the Circuit

What happens when the dimensions of a circuit become comparable to or even larger than the wavelength associated with the highest frequencies of interest?

Let d be the largest dimension of the circuit, c the velocity of propagation of electromagnetic waves, λ the wavelength of the highest frequency of interest, and f the frequency. The condition states that

d is of the order of a larger than λ (1.4)

Now $\tau = d/c$ is the time required for electromagnetic waves to propagate from one end of the circuit to the other. Since $f\lambda = c$, $\lambda/c = 1/f = T$ where T is the period of the highest frequency of interest


τ is of the order of a larger than T (1.5)

137

Thus, recalling the remarks concerning the applicability of **KCL** and **KVL** at high frequencies, we may say that **KCL** and **KVL** hold for any lumped circuit as long as the propagation time of electromagnetic waves through the medium surrounding the circuit is negligible small compared with the period of the highest frequency of interest.

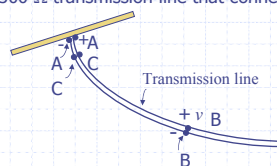Example

Let us consider a dipole antenna of an FM broadcast receiver and the 300Ω transmission line that connects it to the receiver.



The transmission line consists of two parallel copper wires that are held at a constant distance from one another by simple insulating plastic.

The transmission line is infinitely long to the right.

138

Summary

1. Kirchhoff's laws and the lumped-element model of a circuit are valid provided that the largest physical dimension of a circuit is small compared with the wavelength corresponding to the highest frequency under consideration
2. KCL states that for any lumped electric circuit, for any of its nodes, and at any time, the algebraic sum of all the branch currents leaving the node is zero
3. KVL states that for any lumped electric circuit, for any of its loops, and at any time, the algebraic sum of all the branch voltages around the loop is zero $\sum_{\text{loop}} v_i = 0$
4. Kirchhoff's laws are linear constraints on the branch voltages and branch currents. Furthermore, they are independent of the nature of the elements

139




Ohm's Law

"Current (I) is proportional to Voltage (V) and inversely proportional to Resistance (R)"

$$I = \frac{V}{R} \quad V = I \times R \quad R = \frac{V}{I}$$

141

Ohm's Law and Power Formulas

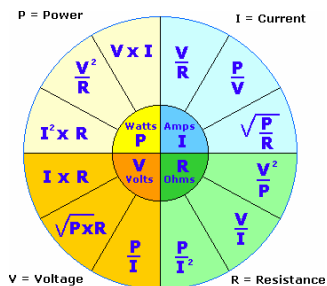

Reproduced by permission of Tony van Roon, 2002 <http://www.uoquelpk.ca/~antoon>


142

Kirchhoff's Voltage Law

Used in series circuits

"The sum of the voltage drops equals the applied voltage", or...

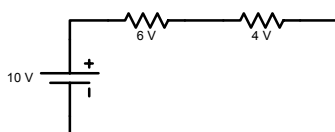"The sum of the voltage drops around a closed loop equals zero"



143

Three Main Invisible Quantities

- Voltage, V, Volts ■
 - Provides the "push" ■
- Current, I, Amperes (Amps) ■
 - Flow of Electrons ■
 - Amount of Current is dependent on Voltage and Resistance ■
- Resistance, R, Ohms (Ω) ■
 - Limits the amount of current ■

144

Kirchhoff's Law's

Kirchhoff's Voltage Law ■

"The sum of the voltage drops equals the applied voltage", or...

"The sum of the voltage drops around a closed loop equals zero"

Used in series circuits ■

Kirchhoff's Current Law ■

"The current entering a junction must equal the current leaving the junction"

Use in parallel circuits. ■

145

Series Circuits

One current path, therefore the current is the same everywhere ■




- Total resistance is the sum of the individual resistances

$$R_T = R_1 + R_2 + \dots$$

146

Parallel Circuits

More than one current path ■

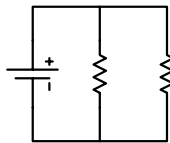

- Total current is the sum of the individual currents

$$I_T = I_1 + I_2 + \dots$$

147

Parallel Circuits (2)

$$\begin{aligned} R_T &= \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots} \\ &= \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} \text{ (if 2 only)} \\ &= \frac{R}{n} \text{ (if the same value } n) \end{aligned}$$

148

Measures of Electricity

Table 4-1 Measures of electricity (continued)

Unit	Definition	An Example As Applied to a Computer
Ohms (measures resistance)	Abbreviated with the symbol Ω (for example, 20 Ω). Devices are rated according to how much resistance to electrical current they offer. The ohm rating of a resistor or other electrical device is often written somewhere on the device. The resistance of a device is measured when the device is not connected to an electrical system.	Current can flow in typical computer cables and wires with a resistance of near zero Ω .
Watts (measures power)	Abbreviated W (for example, 20 W). Watts are calculated by multiplying volts by amps.	A computer power supply is rated at 200 to 600 W.

Relationships Among Voltage, Current, and Resistance

Voltage and current have a direct relationship ■

When voltage increases, current increases ■

Resistance has an inverse relationship with voltage and current ■

As resistance increases, either current or voltage decreases ■

As resistance decreases, either current or voltage increases (Ohm's Law) ■

continued... 150